

# ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНІКА

ЗАНЯТТЯ 9. МАШИНИ СТАНІВ. СКІНЧЕННІ АВТОМАТИ МУРА І МІЛЛІ.



# МАШИНИ СТАНІВ

---

**Скінченний автомат** (Finite State Machine, FSM) — це математична модель обчислювальної системи, яка може перебувати в одному з обмеженої кількості дискретних станів та змінювати свій стан у відповідь на входні сигнали.

## 1. Роль у цифровій схемотехніці

Скінченні автомати є основою для проектування цифрових схем, оскільки вони дозволяють:

- реалізовувати керуючі алгоритми в цифрових пристроях;
- описувати поведінку схем у часі;
- оптимізувати логічні схеми для мінімізації апаратних ресурсів.

## 2. Скінченні автомати застосовуються у:

- **процесорах та мікроконтролерах** — для керування виконанням команд.
- **цифрових пристроях управління** — наприклад, в контролерах пам'яті, комунікаційних протоколах (SPI, I<sup>2</sup>C, UART).
- **автоматах обробки сигналів** — у схемах кодування, декодування, стиску даних.
- **програмованій логіці (FPGA, CPLD)** — для реалізації складних керуючих алгоритмів.
- **системах автоматизації та робототехніці** — для управління послідовністю дій.

# МАШИНИ СТАНІВ

---

## 3. Основні переваги використання скінченних автоматів

- **Формальність опису** – чітка структура та математична модель.
- **Простота реалізації** – можуть бути реалізовані як апаратно (на основі тригерів і логічних елементів), так і програмно (алгоритми в мікроконтролерах).
- **Можливість оптимізації** – мінімізація кількості станів та апаратних ресурсів.

# МАШИНИ СТАНІВ

## Стани (Алфавіт станів, States)


Стан – це конкретний момент роботи автомата, що визначає його поведінку.

- ◆ Автомат може перебувати лише в одному стані за раз.
- ◆ Кожен стан може мати певні характеристики або вихідні сигнали.
- ◆ Визначення мінімальної кількості станів допомагає оптимізувати роботу автомата.
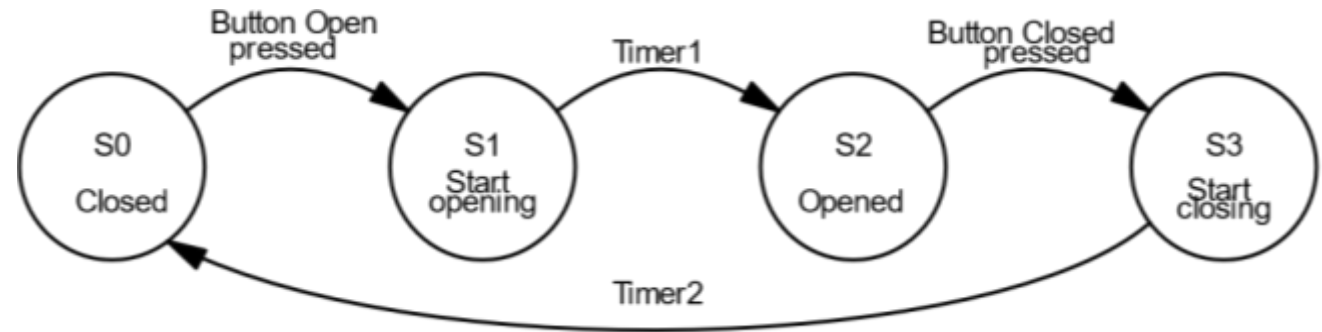
## Переходи (Transitions)

Перехід – це зміна стану автомата під впливом вхідних сигналів.

- ◆ Перехід визначається умовами (вхідними сигналами).
- ◆ Кожен перехід має визначений напрямок (від початкового стану до наступного).
- ◆ Визначається логічними рівняннями або таблицею переходів.



**Приклад станів МС** керування дверима ліфта:

**S0** – Двері закриті

**S1** – Двері відкриваються

**S2** – Двері відкриті

**S3** – Двері закриваються

**Приклад переходів для ліфта:**

- якщо двері закриті (S0) і надійшла команда "відкрити" → переходимо в стан **S1**

- якщо двері відкриті (S2) і таймер спрацював → переходимо в стан **S3**

# МАШИНИ СТАНІВ

---

**Вхідні сигнали (Алфавіт вхідних значень, Input signals, Inputs X)** – сигнали, що надходять до автомата і визначають його перехід між станами.

- ◆ Можуть надходити від користувача, сенсорів або зовнішніх систем.
- ◆ Використовуються у схемах на тригерах для зміни станів.

**Вихідні сигнали (Алфавіт вихідних значень, Output signals)**

Це сигнали, що формуються автоматом і можуть впливати на зовнішні пристрої.

- ◆ В автоматах **Мура** вихідні сигнали залежать тільки від стану.
- ◆ В автоматах **Міллі** вихідні сигнали залежать від стану та вхідних сигналів.

**Приклади вхідних сигналів:**

- натискання кнопки виклику ліфта
- датчик наявності пасажирів
- часовий імпульс (таймер)

**Приклади вихідних сигналів:**

- включення двигуна для відкриття дверей
- зміна кольору світлодіода
- відправка сигналу на дисплей

# ЦИФРОВІ АВТОМАТИ

Математичною моделлю ЦА (а в загальному випадку будь-якого дискретного пристрою) є так званий абстрактний автомат, сукупністю 6 елементів  $A=(S, X, Y, \delta, \lambda, s_1)$

$S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$  - алфавіт станів - множина станів, в яких може знаходитися цифровий автомат

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  - алфавіт вхідних значень - множина значень, які можуть поступати на вхід ЦА

$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$  - алфавіт вихідних значень - множина значень, які можуть бути встановлені на виході ЦА.

$\delta: S \times X \rightarrow S$  - функція переходів  $s(t+1) = ((x(t), s(t)))$ . Функція переходів визначає, в який стан  $s(t+1)$  перейде автомат під впливом вхідного сигналу  $x(t)$ , якщо у даний момент часу автомат знаходиться в  $s(t)$ .

$\lambda: S \times X \rightarrow S$  - функція виходів  $y(t) = ((s(t), x(t)))$ . Функція виходів визначає яке вихідне значення  $y(t)$  буде встановлено на виході автомата залежно від вхідного значення  $x(t)$  і поточного стану  $s(t)$ .

$s_1 \in S$  - початковий стан автомата у якому він знаходиться у момент часу  $t=0$ , тобто стан в який встановлюється ЦА після подачі живлення або після скидання.

На практиці найбільшого поширення набули два класи автоматів – автомати **Міллі (Mealy)** і **Мура (Moore)**

# ЦИФРОВІ АВТОМАТИ

---

Закон функціонування автомата **Мілли** задається рівняннями:

$$Q_{n+1} = f(Q_n(t), x(t)); y(t) = f(Q_n(t), x(t)), \text{ де } t = 0, 1, 2, \dots$$

Закон функціонування автомата **Мура** задається рівняннями:

$$Q_{n+1} = f(Q_n(t), x(t)); y(t) = f(Q_n(t)), \text{ де } t = 0, 1, 2, \dots$$

$Q_{n+1}$  – подальший стан автомата,  $Q_n$  – початковий стан автомата,  $x(t)$  – вхідний сигнал,  $y(t)$  – вихідний сигнал.

Для того, щоб задати автомат, необхідно описати усі компоненти  $A=(S, X, Y, \delta, \lambda, s_1)$

Множини  $S, X, Y$  описуються і задаються простим перерахуванням своїх елементів. Серед різноманіття різних способів завдань функцій  $\delta$  і  $\lambda$  (отже і усього автомата в цілому) найбільшого поширення набули табличний і графічний.

При табличному способі опису цифрових автоматів застосовується два види таблиць - таблиця переходів і таблиця виходів.



# АВТОМАТ МІЛЛІ

Рядки цих таблиць відповідають вхідним сигналам, а стовпці - станам, причому крайній лівий стовпець станів позначений початковим станом  $s_1$

<div>стан</div> <div>вхід</div>	$s_1$	...	$s_m$
$X_1$	$\delta(s_1, x_1)$	...	$\delta(s_m, x_1)$
...	...	...	...
$X_F$	$\delta(s_1, x_F)$	...	$\delta(s_m, x_F)$

Таблиця переходів автомата Мілі

<div>стан</div> <div>вхід</div>	$s_1$	...	$s_m$
$X_1$	$\lambda(s_1, x_1)$	...	$\lambda(s_m, x_1)$
...	...	...	...
$X_F$	$\lambda(s_1, x_F)$	...	$\lambda(s_m, x_F)$

Таблиця виходів автомата Міллі

На перетині стовпця  $s_m$ , і рядки  $x_F$  в **таблиці переходів** ставиться стан  $s_{mf} = \delta(s_m, x_F)$ , в який автомат переходить із стану  $s_m$  під дією сигналу  $x_F$ .

В **таблиці виходів** - відповідний цьому переходу вихідний сигнал  $y_{mf} = \lambda(s_m, x_F)$ .



# АВТОМАТ МІЛЛІ

Таблиці переходів і виходів автомата **Мілли** можуть бути подані у вигляді однієї об'єднаної таблиці, у клітинках якої вказані значення як станів, так і виходів

<div>стан</div> <div>вхід</div>	$s_1$	...	$s_m$
$X_1$	$\delta(s_1, x_1)/\lambda(s_1, x_1)$	...	$\delta(s_m, x_1)/\lambda(s_m, x_1)$
...	...	...	...
$X_F$	$\delta(s_1, x_F)/\lambda(s_1, x_F)$	...	$\delta(s_m, x_F)/\lambda(s_m, x_F)$

Об'єднана таблиця переходів автомата Мілі

# АВТОМАТ МУРА


Оскільки в автоматі **Мура** вихідний сигнал залежить, тільки від стану, автомат **Мура** задається однією таблицею переходів, в якій кожному її стовпцю приписаний, окрім стану  $s_m$ , ще і вихідний сигнал  $y_m=\lambda(s_m)$ , відповідний цьому стану. Значення виходів автомата встановлюється окремим рядком над заголовками кожного стовпця.

вихід	$\lambda(s_1)$	...	$\lambda(s_m)$
стан вхід	$s_1$	...	$s_m$
$X_1$	$\delta(s_1, x_1)$	...	$\delta(s_m, x_1)$
...	...	...	...
$X_F$	$\delta(s_1, x_F)$	...	$\delta(s_m, x_F)$


Таблиця переходів автомата Мура
 
# МАШИНИ СТАНІВ У ВИГЛЯДІ ГРАФІВ

Більш наочним є спосіб опису автоматів за допомогою графів. Граф автомата - орієнтований зв'язний граф, вершини якого відповідають станам, а дуги переходам між ними.



 Граф автомата Мілллі  
(це приклад, не шукайте логіки 😊)



Граф автомата Мура  
(і це теж приклад, не шукайте логіки 😊)

# ПРИКЛАД 1

Заданий автомат А в табличному виді.

1. Визначити його вхідні і вихідні алфавіти.
2. Визначити тип автомата і представити його у вигляді графа.
3. Визначити вихідну послідовність букв, якщо на вхід поступає вхідна послідовність виду  **$x_1 x_2 x_3 x_3 x_1 x_2$**

	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$
$x_1$	$s_3$	$s_0$	$s_2$	$s_0$
$x_2$	$s_1$	$s_2$	$s_0$	$s_3$
$x_3$	$s_0$	$s_1$	$s_3$	$s_1$

Таблиця переходів ЦА

	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$
$x_1$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$y_5$
$x_2$	$y_1$	$y_1$	$y_4$	$y_2$
$x_3$	$y_5$	$y_4$	$y_1$	$y_5$

Таблиця виходів ЦА

# ПРИКЛАД 1. РОЗВ'ЯЗОК

Вхідний алфавіт:  $X=\{x_1, x_2, x_3\}$

Вихідний алфавіт:  $Y=\{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$

Таблицями заданий автомат Міллі і граф автомата зображений на рисунку


При подачі на вхід автомата вхідної послідовності виду  **$x_1\ x_2\ x_3\ x_3\ x_1\ x_2$**  на виході буде отримана послідовність  **$y_1\ y_2\ y_5\ y_4\ y_2\ y_1$** , на графі автомата відповідні ребра виділені.

Таблиця переходів

	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$
$x_1$	$s_3$	$s_0$	$s_2$	$s_0$
$x_2$	$s_1$	$s_2$	$s_0$	$s_3$
$x_3$	$s_0$	$s_1$	$s_3$	$s_1$

Таблиця виходів

	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$
$x_1$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$y_5$
$x_2$	$y_1$	$y_1$	$y_4$	$y_2$
$x_3$	$y_5$	$y_4$	$y_1$	$y_5$

 

## ПРИКЛАД 2

Заданий автомат A2 в табличному виді.

1. Визначити його вхідний і вихідний алфавіти.
2. Визначити тип автомата і представити його у вигляді графа.


	-	$y_1$	$y_3$	$y_3$	$y_2$
	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$	$s_4$
$x_1$	$s_0$	$s_4$	$s_2$	$s_1$	$s_3$
$x_2$	$s_4$	$s_3$	$s_0$	$s_2$	$s_4$
$x_3$	$s_2$	$s_0$	$s_4$	$s_4$	$s_1$
$x_4$	$s_3$	$s_1$	$s_1$	$s_3$	$s_2$

# ПРИКЛАД 2. РОЗВ'ЯЗОК

Вхідний алфавіт:  $X=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

Вихідний алфавіт:  $Y=\{y_1, y_2, y_3\}$

Таблицею заданий автомат Мура

 

	-	$y_1$	$y_3$	$y_3$	$y_2$
	$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$
$x_1$	$S_0$	$S_4$	$S_2$	$S_1$	$S_3$
$x_2$	$S_4$	$S_3$	$S_0$	$S_2$	$S_4$
$x_3$	$S_2$	$S_0$	$S_4$	$S_4$	$S_1$
$x_4$	$S_3$	$S_1$	$S_1$	$S_3$	$S_2$



# ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ АВТОМАТІВ МІЛІ І МУРА

Автомати Міллі та Мура є еквівалентними в тому сенсі, що будь-який автомат одного типу можна перетворити в еквівалентний автомат іншого типу, який виконуватиме ту саму функцію.

Однак, при переході від одного типу до іншого змінюється кількість станів і структура виходів.

## Перехід від Міллі до Мура:

1. Якщо заданий граф, то виписуємо таблицю переходів і виходів, після чого створюємо поєднану таблицю переходів
2. Позначаємо однакові переходи/виходи, починаючи з  $q_0/y_1$ ,  $q_0/y_2$ ,  $q_1/y_1$ .... Якщо такі комбінації знаходяться, то внизу записуємо  $s_1, s_2, s_3 \dots$

	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$
$x_1$	$q_1$ $y_1$	$q_0$ $y_2$	$q_1$ $y_1$	$q_0$ $y_1$
$x_2$	$q_2$ $y_2$	$q_2$ $y_2$	$q_3$ $y_1$	$q_1$ $y_2$

	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$
$x_1$	$q_1$ $y_1$ $s_3$	$q_0$ $y_2$ $s_2$	$q_1$ $y_1$ $s_3$	$q_0$ $y_1$ $s_1$
$x_2$	$q_2$ $y_2$ $s_5$	$q_2$ $y_2$ $s_5$	$q_3$ $y_1$ $s_6$	$q_1$ $y_2$ $s_4$

# ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ АВТОМАТІВ МІЛІ І МУРА

3. Запис еквівалентних станів. Кожному початковому стану приписується множина відповідних ним позначок (розглядається побудована таблиця з позначками). Шукається в таблиці черговий початковий стан і у відповідну множину записується приписана йому позначка. Для початкового стану  $q_0$  в множині позначок додається також  $s_0$ - для ідентифікації початкового стану автомата Мура.

Для отриманої таблиці вийшли наступні значення:

$$q_0 = \{s_0, s_1, s_2\}$$

$$q_1 = \{s_3, s_4\}$$

$$q_2 = \{s_5\}$$

$$q_3 = \{s_6\}$$

4. Будуємо таблицю переходів автомата Мура

	-	$y_1$	$y_2$	$y_1$	$y_2$	$y_2$	$y_1$
	$s_0$	$s_1$	$s_2$	$s_3$	$s_4$	$s_5$	$s_6$
$x_1$	$s_3$	$s_3$	$s_3$	$s_2$	$s_2$	$s_3$	$s_1$
$x_2$	$s_5$	$s_5$	$s_5$	$s_5$	$s_5$	$s_6$	$s_4$




	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$
$x_1$	<div><math>q_1</math> <math>y_1</math> <math>s_3</math></div>	<div><math>q_0</math> <math>y_2</math> <math>s_2</math></div>	<div><math>q_1</math> <math>y_1</math> <math>s_3</math></div>	<div><math>q_0</math> <math>y_1</math> <math>s_1</math></div>
$x_2$	<div><math>q_2</math> <math>y_2</math> <math>s_5</math></div>	<div><math>q_2</math> <math>y_2</math> <math>s_5</math></div>	<div><math>q_3</math> <math>y_1</math> <math>s_6</math></div>	<div><math>q_1</math> <math>y_2</math> <math>s_4</math></div>

# ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ АВТОМАТІВ МІЛІ І МУРА
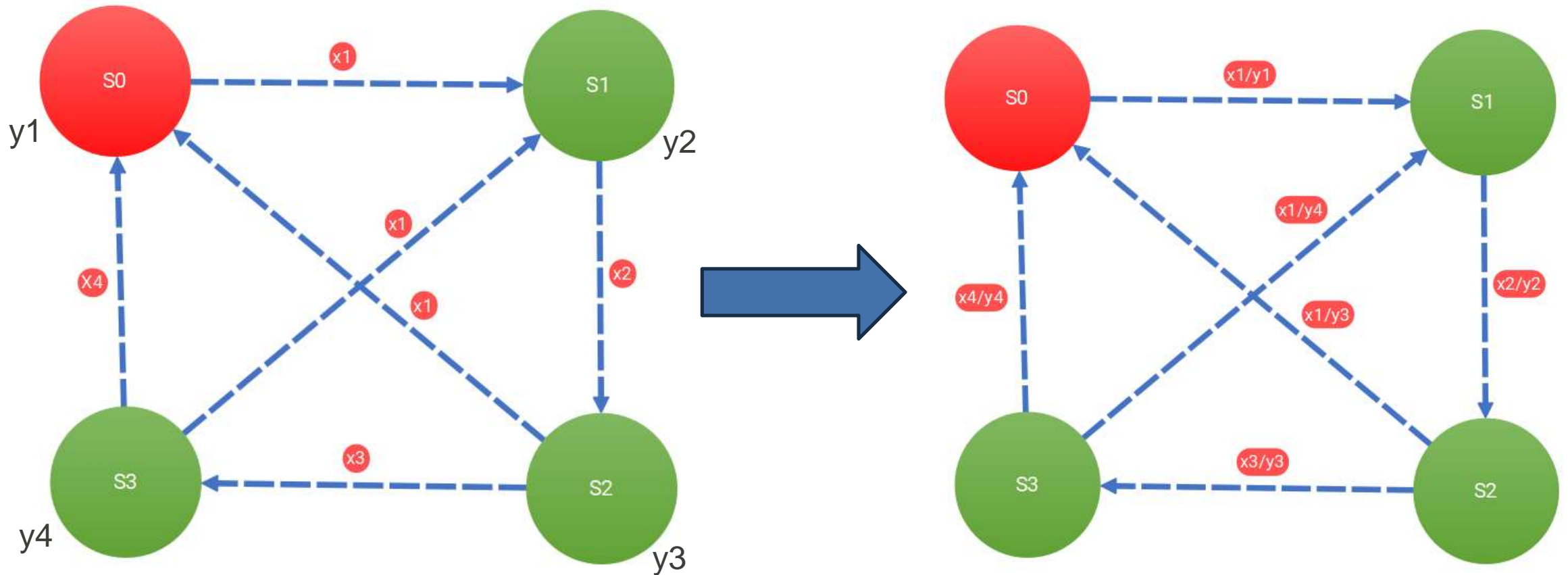
## Перехід від Мура до Міллі

Перехід від автомата Мура до еквівалентного автомата Мілі полягає в тому, що вихідні реакції переносяться з вершин графа на ребра, що входять в ці вершини.





## ТЕПЕР ПЕРЕХОДИМО ДО ПРАКТИКИ


Умова завдання. Автомат режимів роботи принтера. Який працює в наступних режимах:

- ✓ **Очікування (Standby):** Принтер знаходиться в режимі очікування нових завдань. Горить зелений світлодіод
- ✓ **Друк (Printing):** Активний режим друку, коли принтер виконує поставлене завдання. Горить синій світлодіод
- ✓ **Очищення (Cleaning):** Деякі принтери автоматично очищують друкуючу головку після певного часу простою або після завершення друку. Горить жовтий світлодіод
- ✓ **Помилка (Error):** Якщо виникла **помилка** (немає паперу, чорнила, paper stuck), принтер зупиняється до її усунення. Горить червоний світлодіод

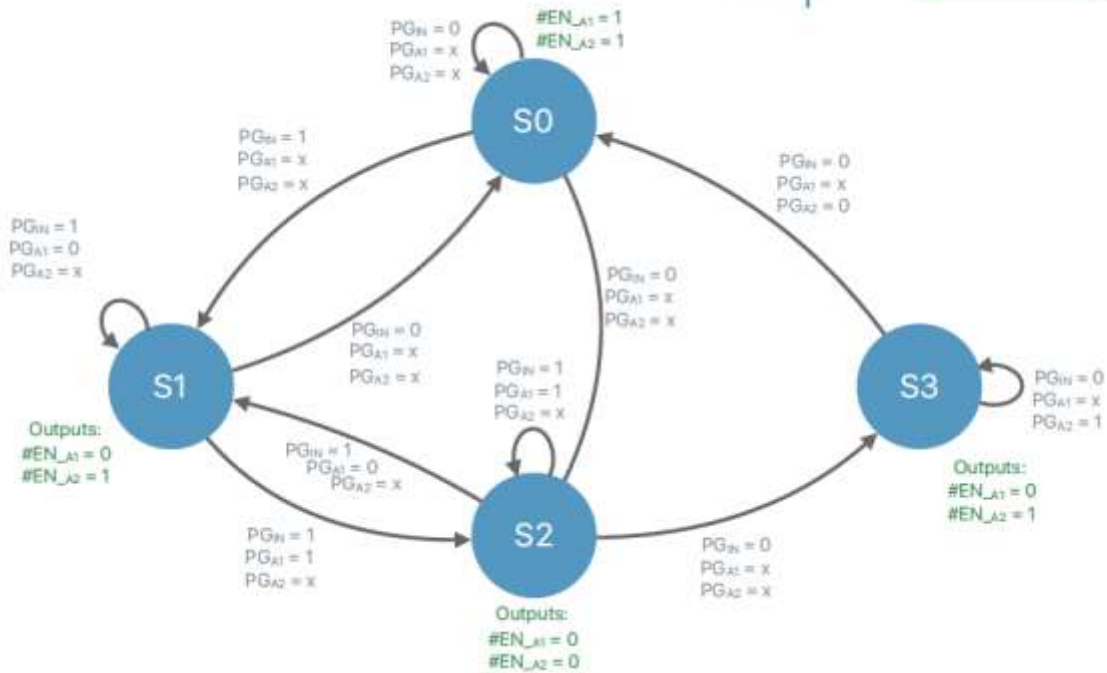 
# НЕ АСМКОЮ ЄДИНОЮ. ФЛЕШБЕКИ З МИНУЛОГО...



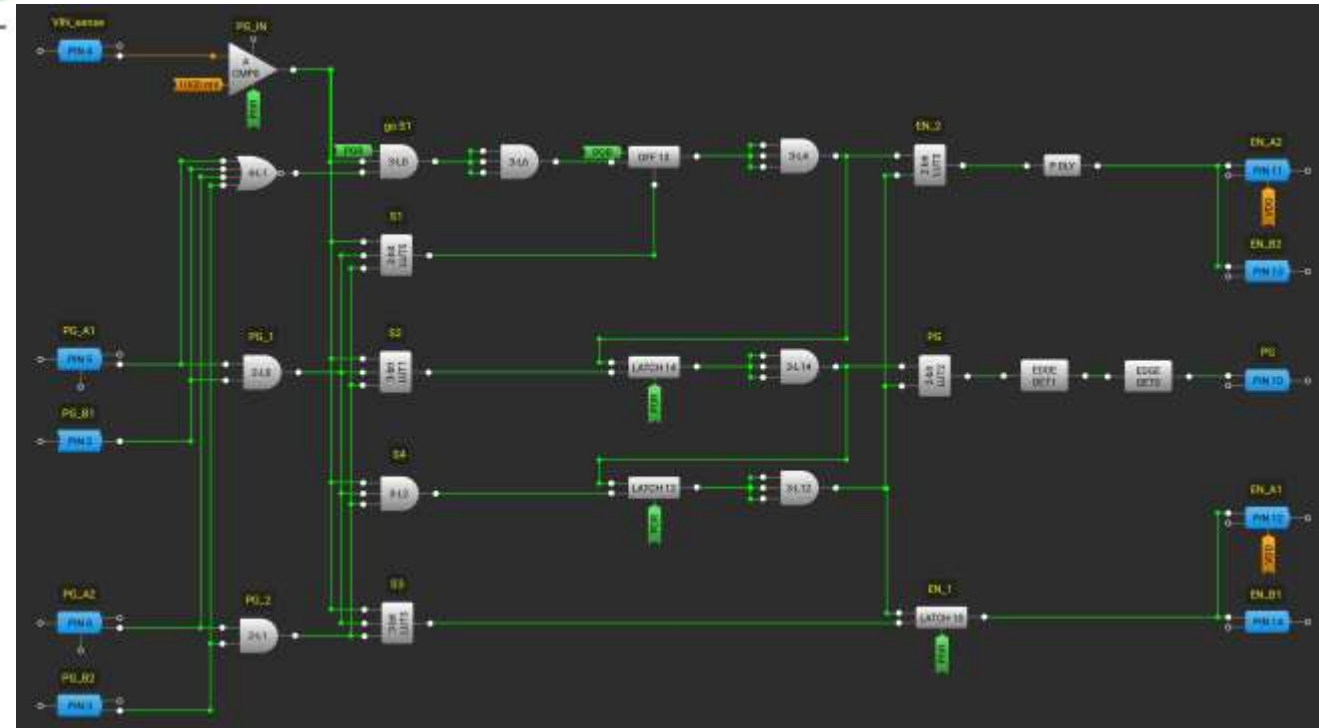Цифрові автомати можна реалізовувати, використовуючи LUT, DFF, LATCH


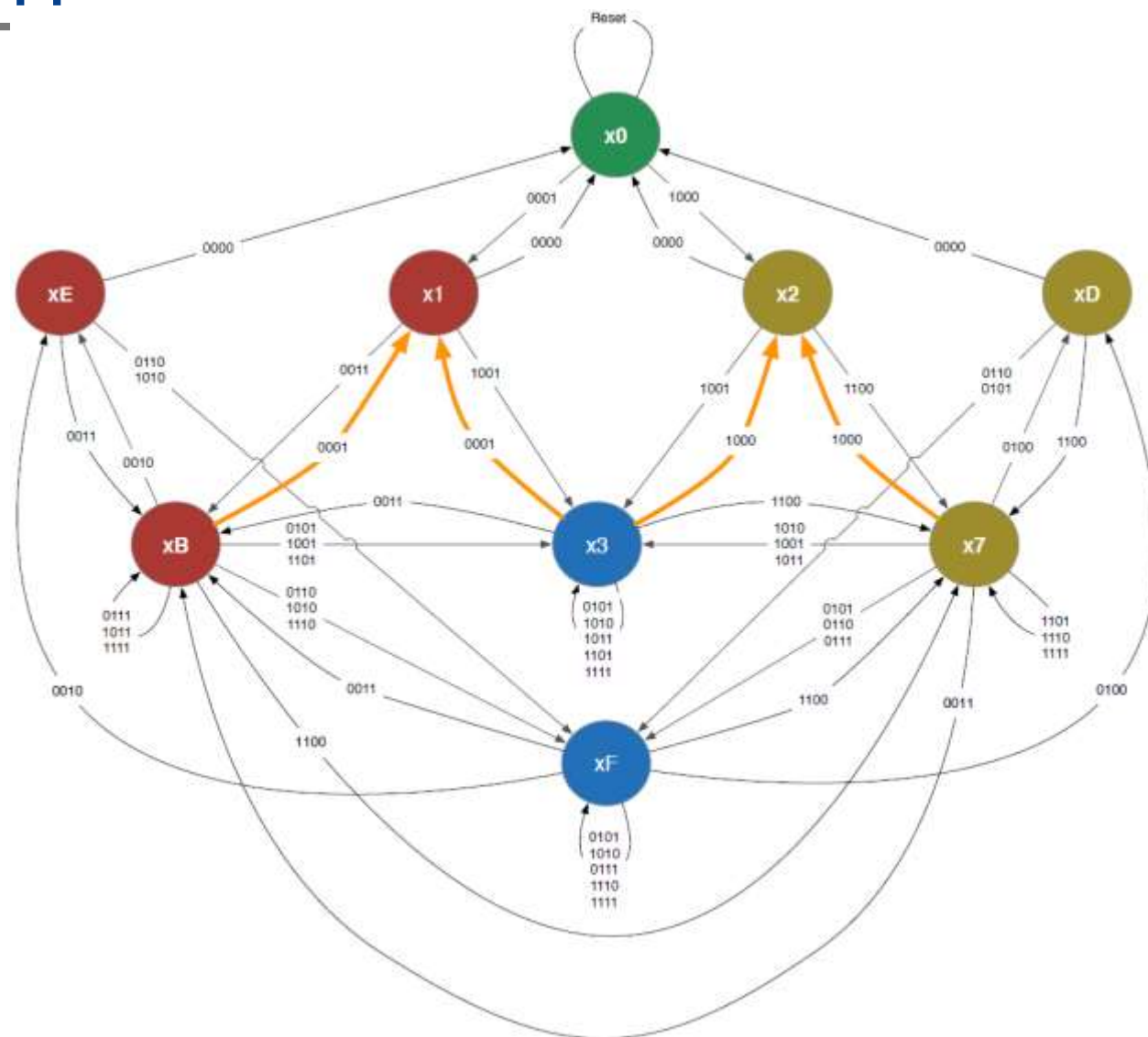
# НЕ АСМКОЮ ЄДИНОЮ. ФЛЕШБЕКИ 3 МИНУЛОГО...



---

# Коротка інструкція по ASM в SLG46537



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537

## ASM MACROCELL OVERVIEW


---

- No clock source is needed, it reacts only to input signals
- No clock means no power (less than 1uA in standby mode). The macrocell consumes power while in state transition
- The input signals do not have to be synchronized to each other, the macrocell will react to the earliest valid signal for state transition

# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
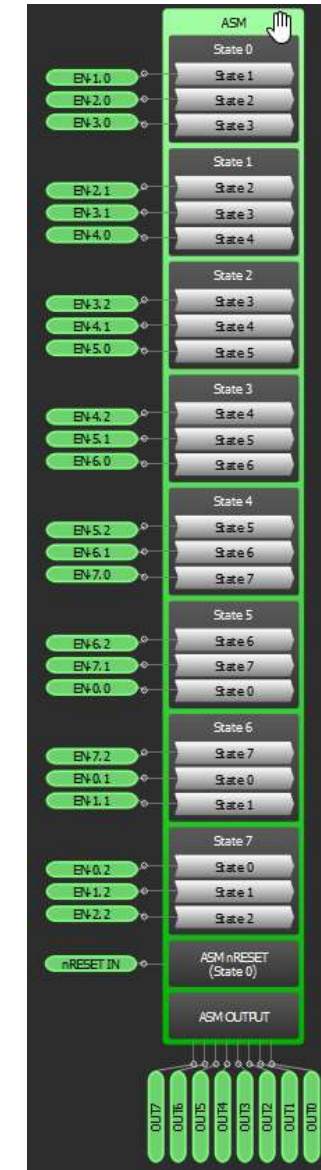
## ASM MACROCELL OVERVIEW

- ASM has a total of 25 inputs:
  - 24 are user selectable for state transitions
  - 1 is for driving a state transition to an Initial/Reset State
  - The Initial/Reset State has the highest priority
- ASM has a total of 8 outputs
- Active LOW reset to a selectable “Initial/Reset State”
- Transition control
- 8 programmable outputs per state
- Change Pin and State names



Properties

### ASM

State selection: State 0

State name: State 0

Initial/reset state: State 0

Transitions RAM Pin names

OUT0 name: OUT0

OUT1 name: OUT1

OUT2 name: OUT2

OUT3 name: OUT3

OUT4 name: OUT4

OUT5 name: OUT5

OUT6 name: OUT6


OUT7 name: OUT7

Apply

# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
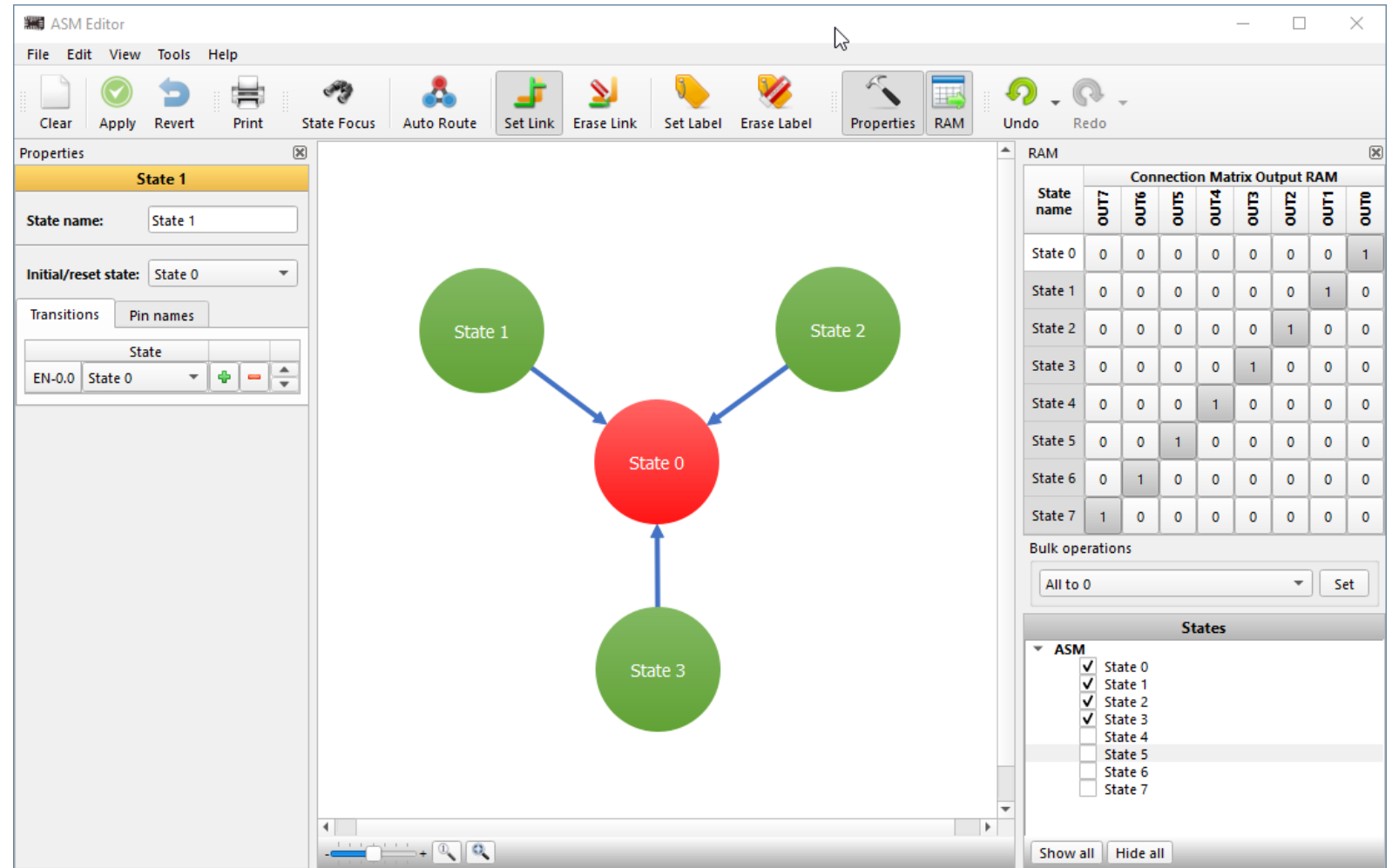
## ASM EDITOR CONFIGURATION


- Maximum 3 State Transition into Given State



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
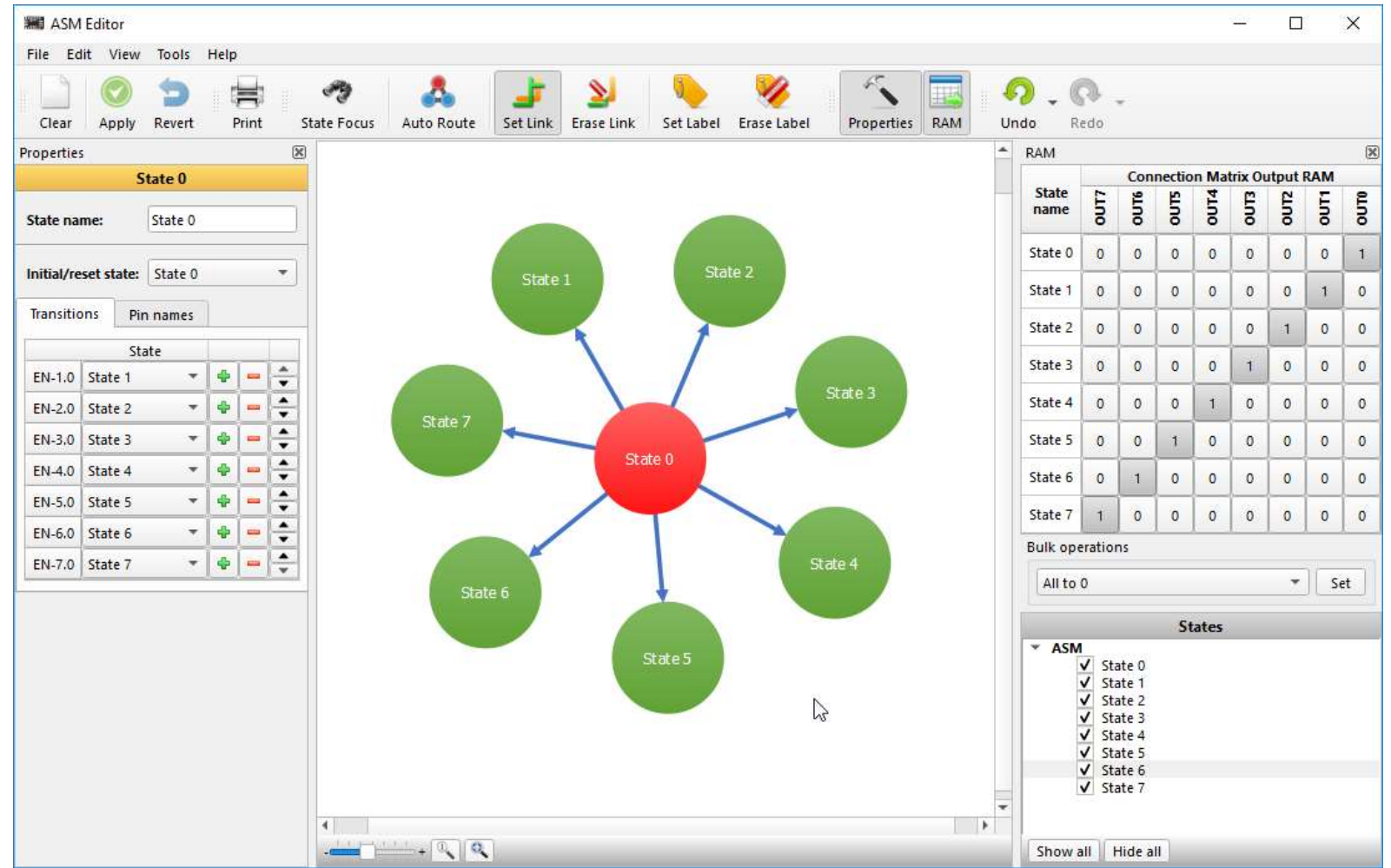
## ASM EDITOR CONFIGURATION


- Maximum 7 State Transition out for a Given State



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
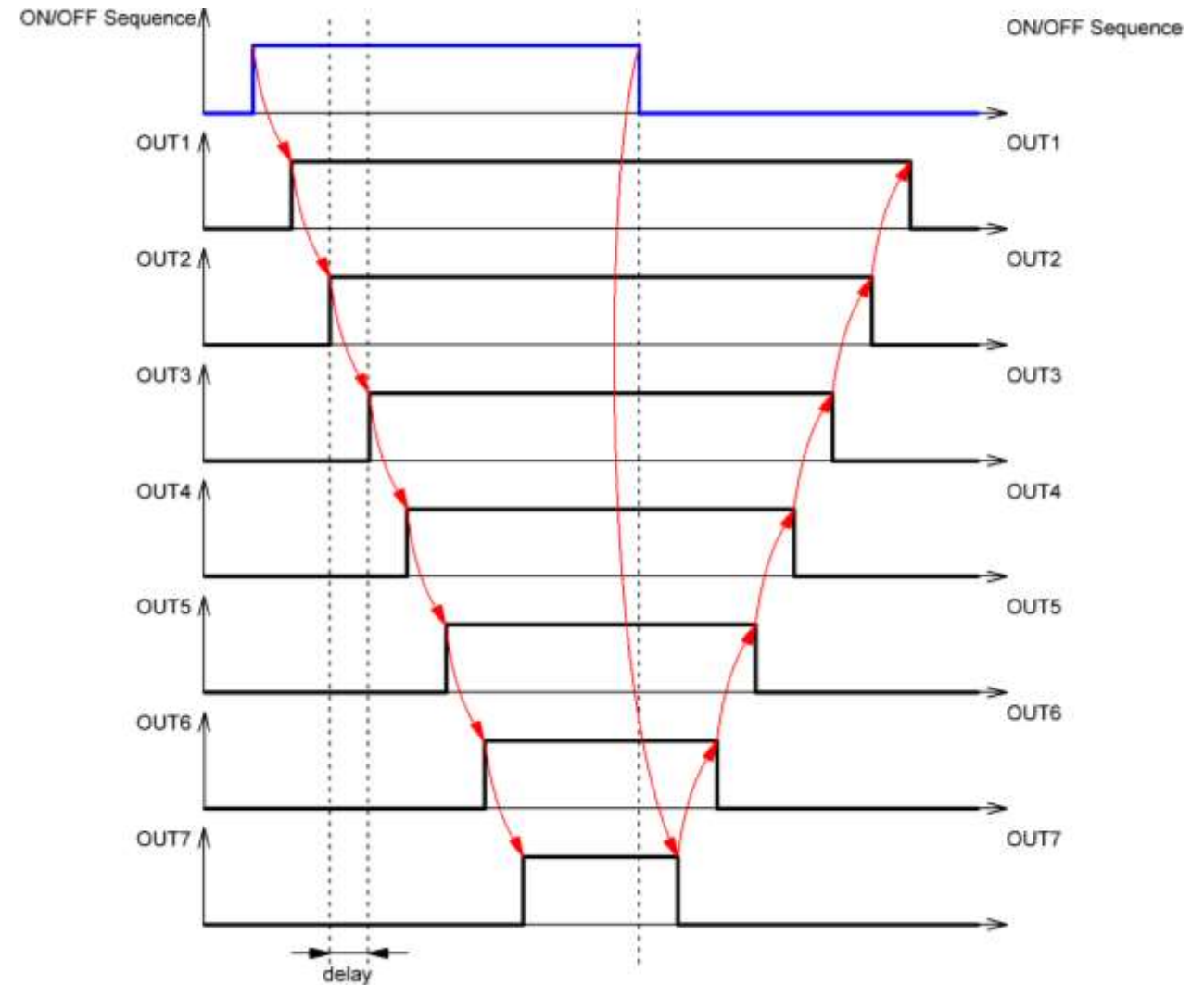
## EXAMPLE DESIGN – ASM


- **Power Sequencer** is used to create the order of switching either ON or OFF with some pre-definite delay
- **Power Sequencer** can be easily implemented using ASM in GreenPak, where every each state switch the next rail



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
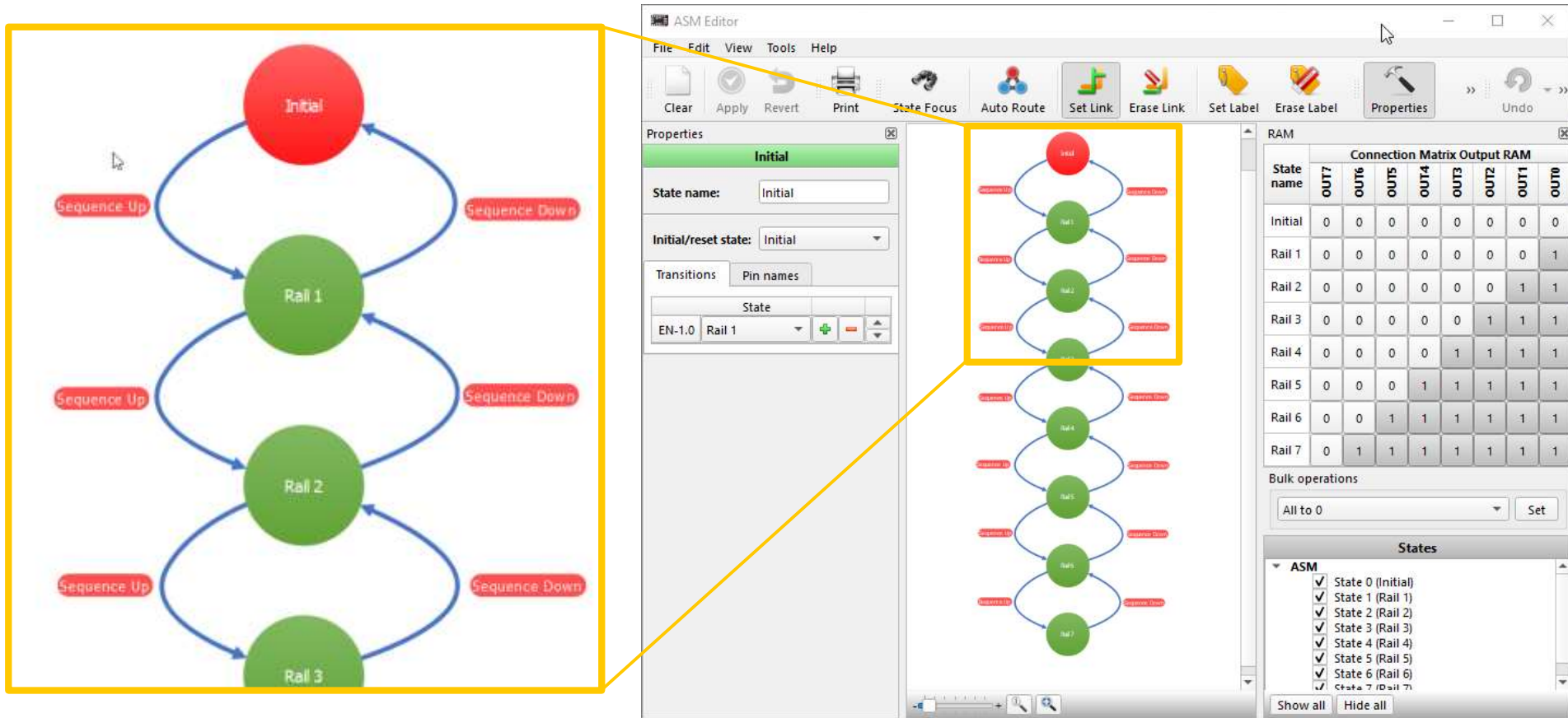
## EXAMPLE DESIGN – ASM

- **Power Sequencer.** States of ASM change in sequence from Rail1 to Rail7 and vice versa



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537

## EXAMPLE DESIGN – ASM

### HOW TO PREVENT METASTABILITY IN ASM, WHEN THE CONDITION OF TRANSITION IS THE SAME IN A FEW STATES

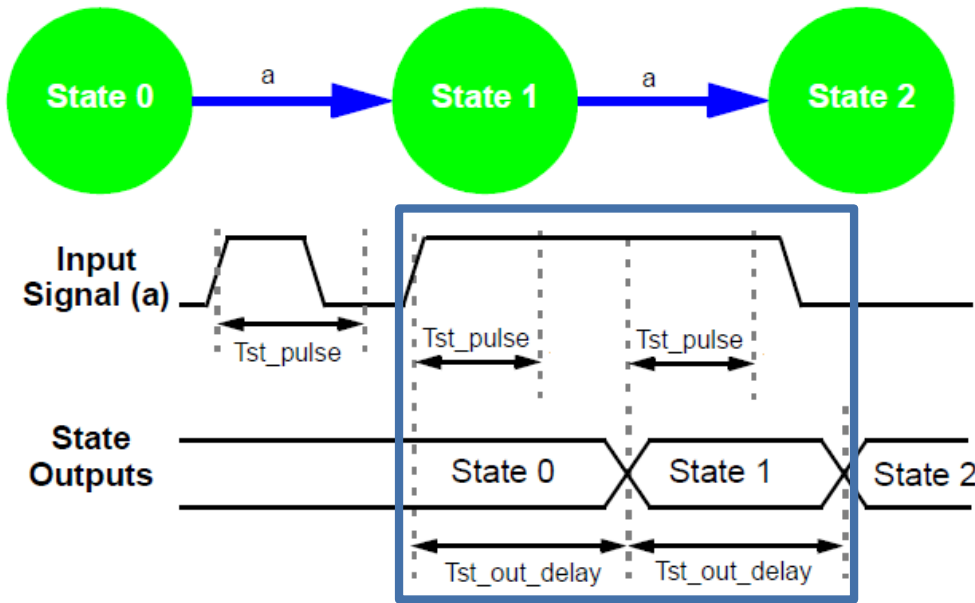


Table 1. ASM Specifications

Symbol	Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
tst_out_delay	Asynchronous State Machine Output Delay Time	V <sub>DD</sub> = 1.8 V ± 5 %	104	--	213	ns
		V <sub>DD</sub> = 3.3 V ± 10 %	44	--	89	
		V <sub>DD</sub> = 5.0 V ± 10 %	32	--	58	
tst_out	Asynchronous State Machine Output Transition Time	V <sub>DD</sub> = 1.8 V ± 5 %	--	--	165	ns
		V <sub>DD</sub> = 3.3 V ± 10 %	--	--	70	
		V <sub>DD</sub> = 5.0 V ± 10 %	--	--	45	
tst_pulse	Asynchronous State Machine Input Pulse Acceptance Time	V <sub>DD</sub> = 1.8 V ± 5 %	14	--	--	ns
		V <sub>DD</sub> = 3.3 V ± 10 %	6	--	--	
		V <sub>DD</sub> = 5.0 V ± 10 %	5	--	--	
tst_comp	Asynchronous State Machine Input Complete Time	V <sub>DD</sub> = 1.8 V ± 5 %	--	--	20	ns
		V <sub>DD</sub> = 3.3 V ± 10 %	--	--	8	
		V <sub>DD</sub> = 5.0 V ± 10 %	--	--	5	

Provide the impulse longer than but shorter than

$$\text{Tst\_pulse\_min} < T < \text{Tst\_out\_min} + \text{Tst\_pulse\_min}$$


$$6\text{ns} < T < 44\text{ns} + 6\text{ns} \text{ Example for 3.3V Vdd}$$



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
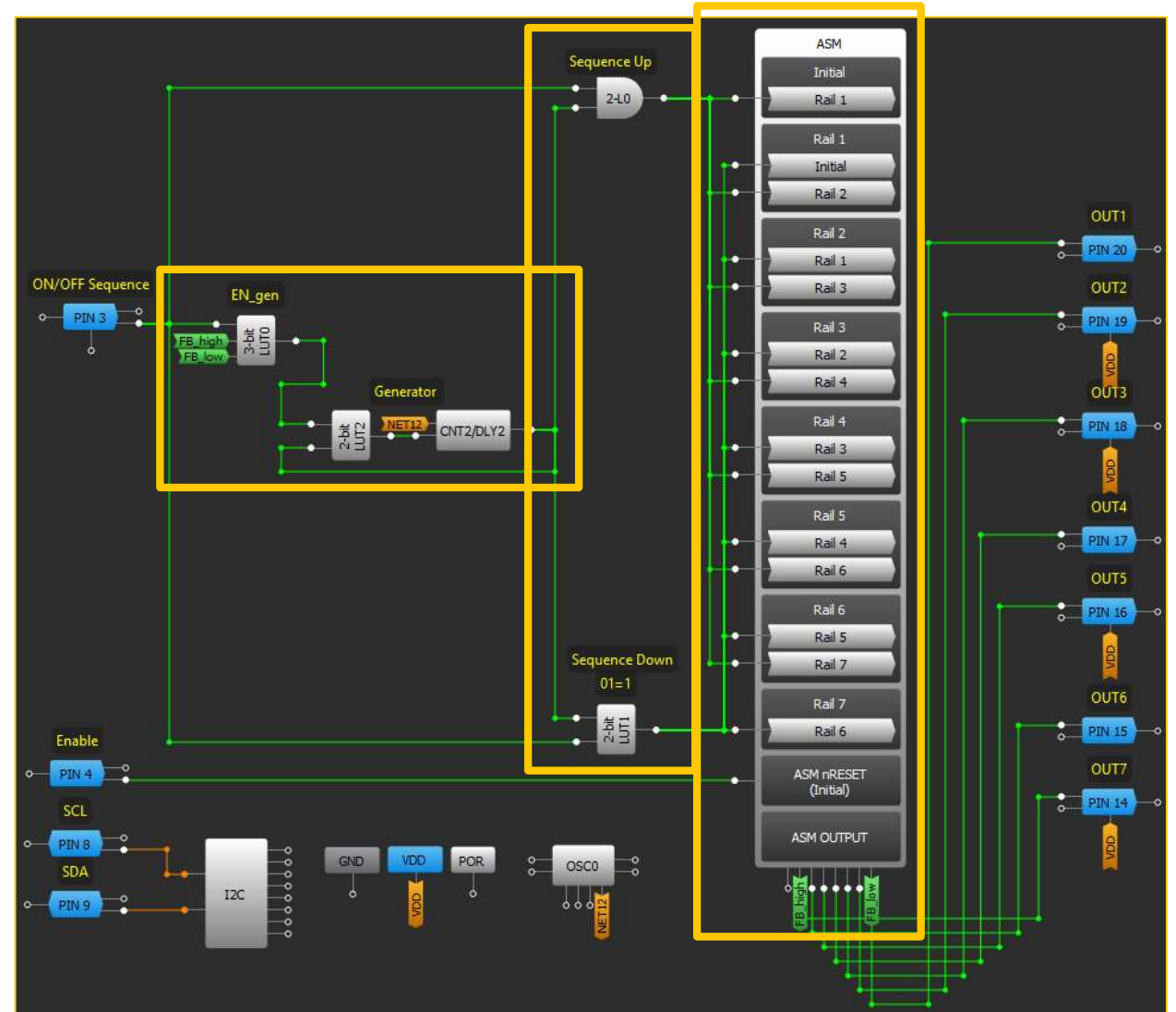
## EXAMPLE DESIGN – ASM


- **Power Sequencer.** This application can control up to 7 lines with a constant delay of switching
- Components of the design:
  - Frequency Generator with enable logic
  - Sequencer direction logic
  - ASM



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
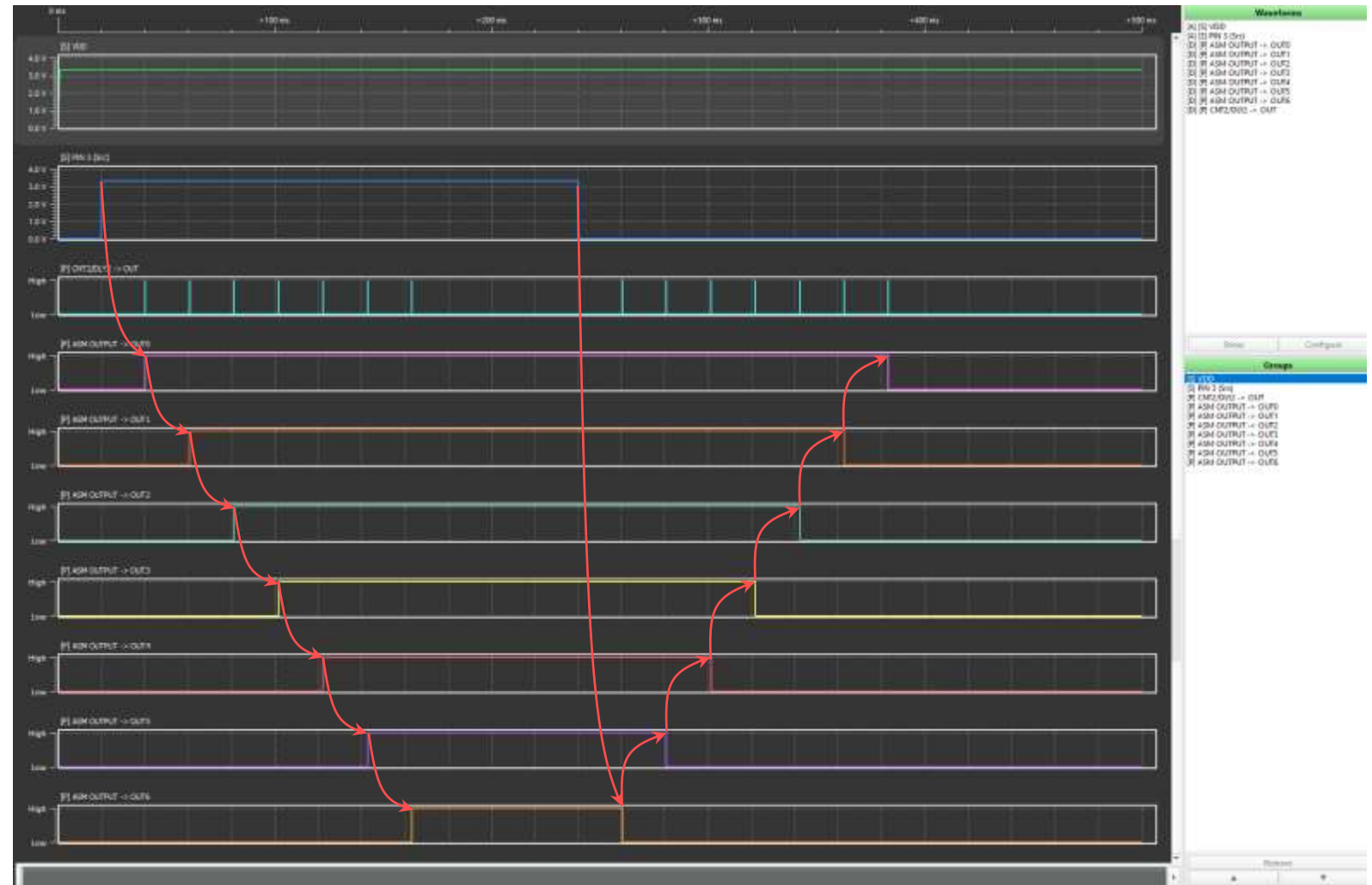
## EXAMPLE DESIGN – ASM


- **Power Sequencer**  
Simulation Results



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
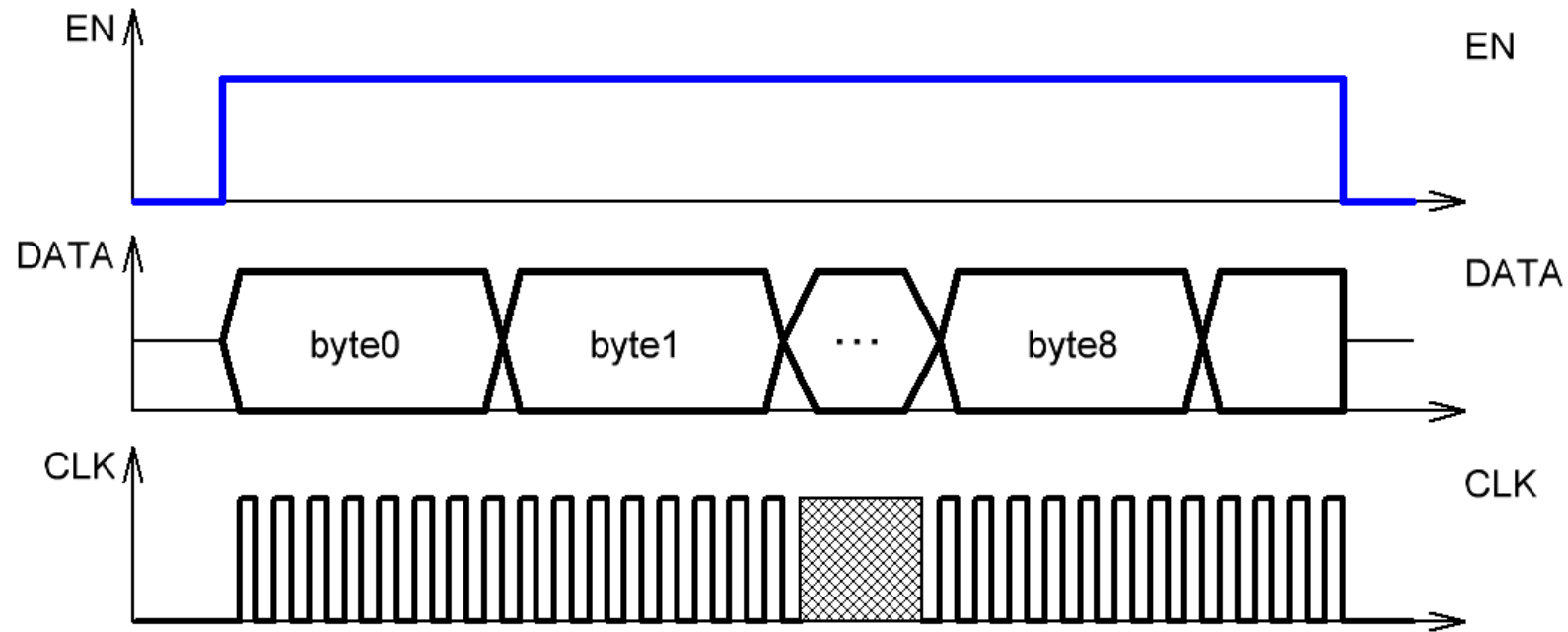
## EXAMPLE DESIGN – ASM


- **64-bit Transmitter** is used to send some predefined pattern of impulses
- In GreenPAK it can be realized using Pattern Generator block or Shift register based on Pipe Delay (DFFs). These methods are limited by chip resources.
- ASM can be used to create 64-bits pattern



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537

## EXAMPLE DESIGN – ASM


- 64-bit Transmitter state machine

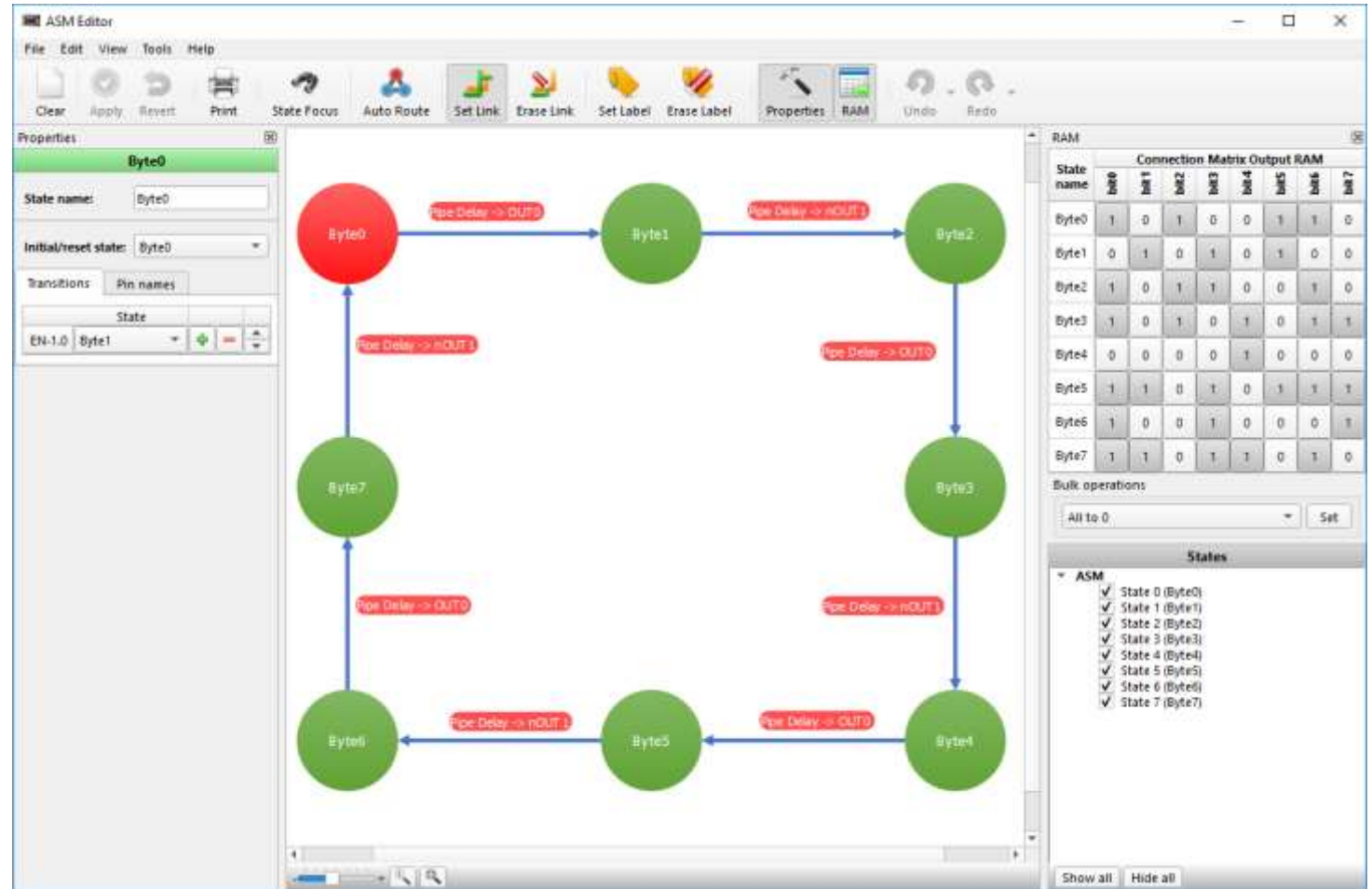

# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
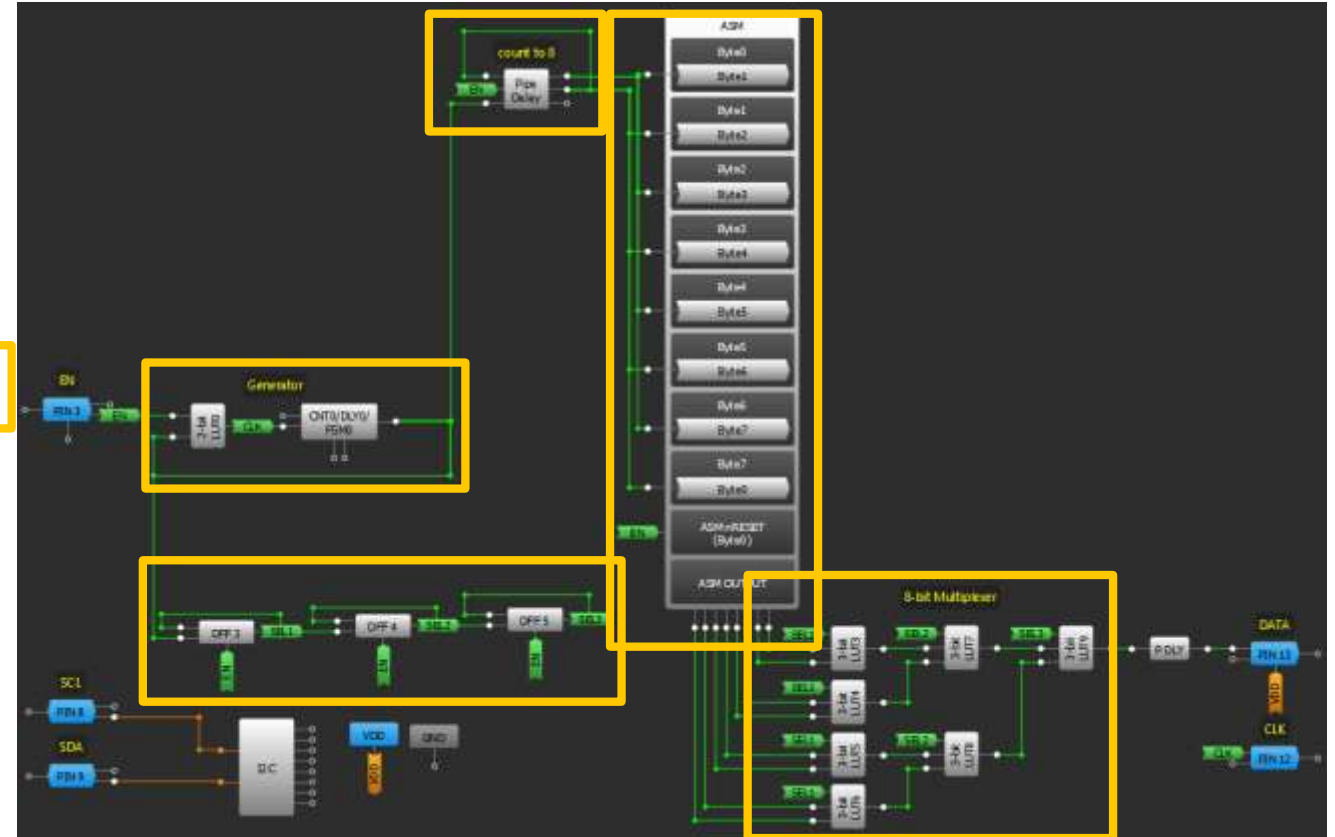
## EXAMPLE DESIGN – ASM


- **64-bit Transmitter.** This application can sent up to 64 bits of code with programmable frequency
- Components of the design
  - Frequency Generator with enable logic
  - 8-bit counter
  - ASM
  - Ripple counter
  - 8-bit Multiplexer



# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537

## EXAMPLE DESIGN – ASM
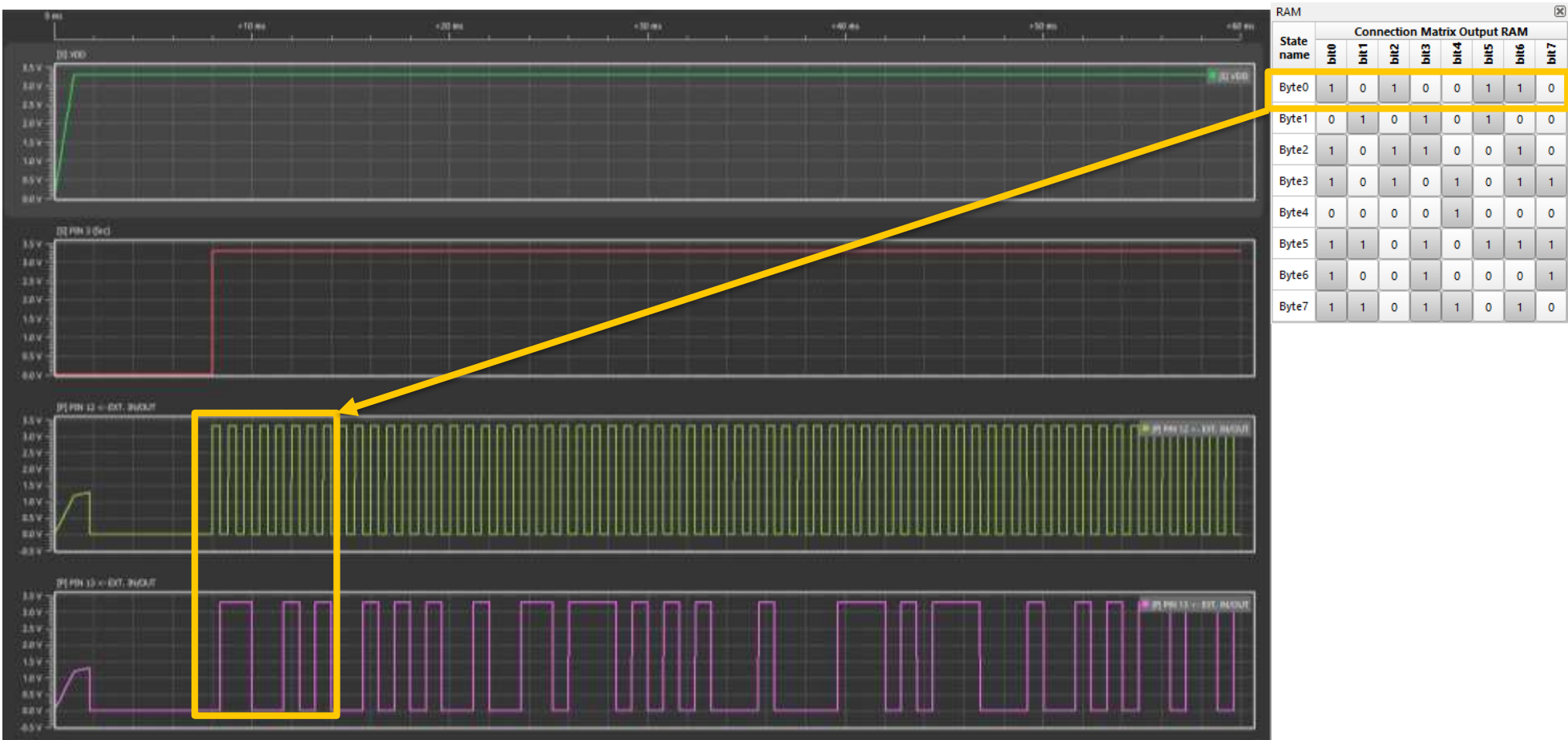
### ■ 64-bit Transmitter Simulation Result




# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537

## EXAMPLE DESIGN – ASM

- **Extended I2C Expander.** This application can control up to 16 outputs via I2C using ASM in reset state

- Components of the design:

- ASM
- I2C

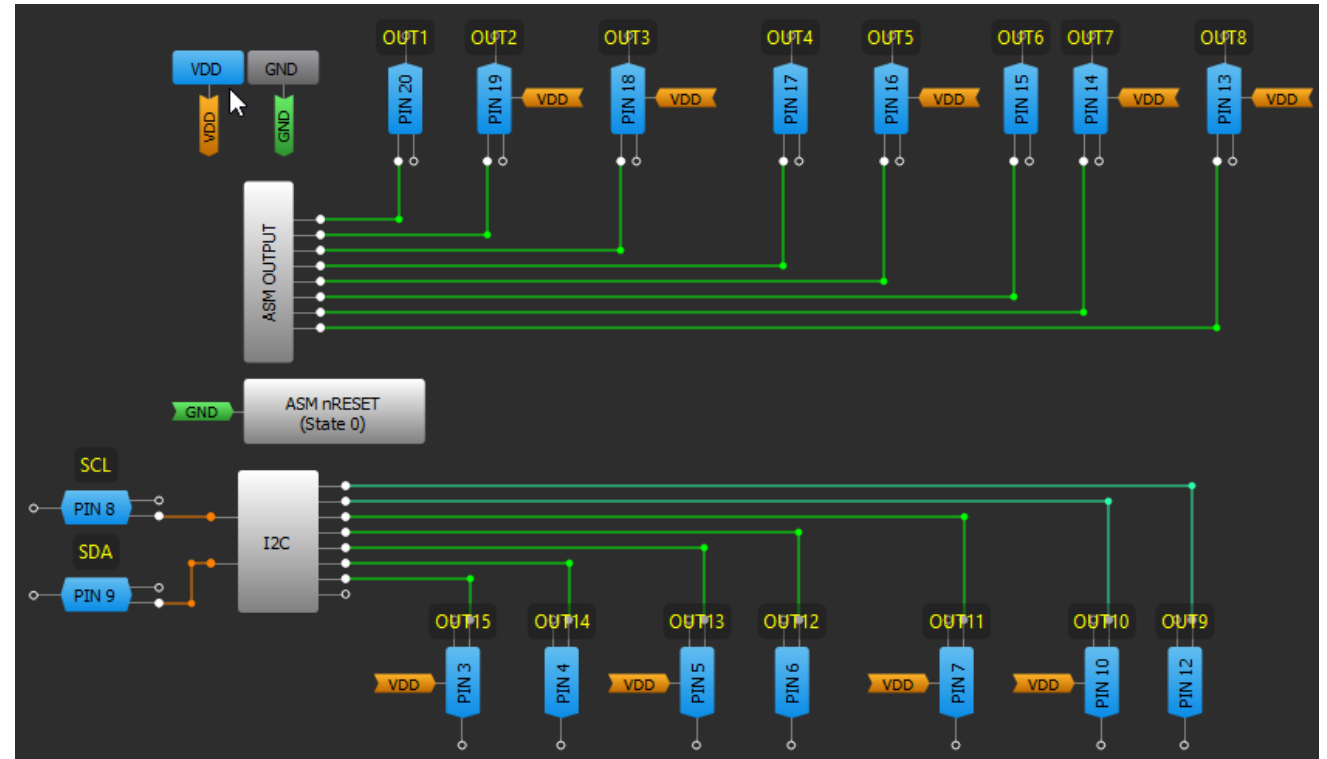

- After Connection Matrix Output RAM was updated via I2C, ASM outputs to Connection Matrix can be changed only after ASM changes its state or after reset event.
- To change ASM outputs to Connection Matrix instantly after I2C write command, ASM must be in reset all the time.




# ASM USE CASE. BASED ON SLG46537
 
## CONCLUSION

---

- No clock source is needed
- Zero current consumption
- Asynchronous state transition
- Possibility to create complicated State Machines



---

[Renesas.com](https://www.renesas.com)